

Условие

3. (6 баллов). На рисунке показана часть электрической цепи постоянного тока. Сопротивления резисторов известны и указаны на схеме. Все три вольтметра одинаковы. Первый вольтметр показывает напряжение U_1 , второй U_2 . Найдите показание третьего вольтметра.

